Роботу виконав ст. гр. МЗ-21 Романенко Георгій

Лабораторна робота №6.

Дослідження роботи мультиплексора та демультиплексора.

1. **Мета роботи:** Дослідити роботу мультиплексора та демультиплексора, заповнити відповідні таблиці і зробити висновки.

2. **Основні прилади та обладнання.**

2.1 Лабораторний макет.

2.2. Генератор імпульсів.

2.3. Осцилограф.

2.4. Джерело живлення.



Рисунок 1.

Таблиця 1- Результати MUX

Адресні входи				Вхід D_i
A3	A2	A1	A0	
1	0	0	0	D8
0	1	0	0	D4
1	0	1	0	D10
0	0	1	1	D3
1	0	0	1	D9
0	1	1	1	D7
0	1	1	0	D6
1	1	0	1	D13
0	0	0	0	D0
0	1	0	1	D5
0	0	0	1	D1
1	0	1	1	D11
0	0	1	0	D2
1	1	1	0	D14
1	1	0	0	D12
1	1	1	1	D15

Таблиця 2 – Результати DMX

Адресні входи				Вихід Q_i
A3	A2	A1	A0	
1	0	0	0	Q8
0	1	1	1	Q7
1	0	1	0	Q10
1	0	1	1	Q11
1	0	0	1	Q9
0	1	0	0	Q4
0	1	0	1	Q5
0	0	0	1	Q1
1	1	0	0	Q12
0	1	1	0	Q6
0	0	1	1	Q3
1	1	0	1	Q13
0	0	1	0	Q2
0	0	0	0	Q0
1	1	1	1	Q15
1	1	1	0	Q1

3. Висновки по роботі: в ході лабораторної роботи я дослідив роботу мультиплексора та демультиплексора та заповнив таблиці.