Роботу виконав ст. гр. МЗ-21 Романенко Георгій

Лабораторна робота № 7.

Дослідження роботи універсальних лічильників.

1. Мета роботи: Дослідити роботу реверсивного лічильника.

5. Основні прилади та обладнання.

5.1. Лабораторний макет.

5.2. Джерело живлення.

5.3. Індикаторний пристрій.

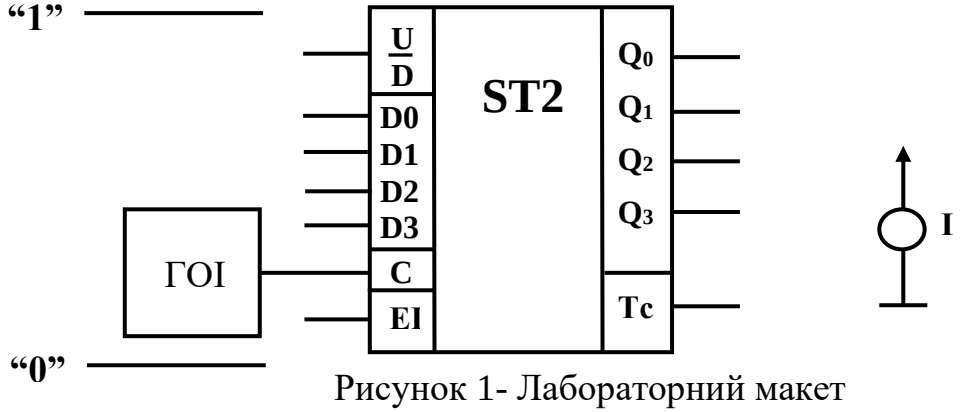


Рисунок 1- Лабораторний макет

Таблиця 1- Результати вимірювань

N_c	U/D	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	T_c
0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0
2	1	0	0	1	0	0
3	1	0	0	1	1	0
4	1	0	1	0	0	0
5	1	0	1	0	1	0
6	1	0	1	1	0	0
7	1	0	1	1	1	0
8	1	1	0	0	0	0
9	1	1	0	0	1	0
10	1	1	0	1	0	0
11	1	1	0	1	1	0
12	1	1	1	0	0	0
13	1	1	1	0	1	0
14	1	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	1	1
16	1	0	0	0	0	0

Таблиця 2- Результати вимірювань

N_c	U/D	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	T_c
0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	1	0
2	0	1	0	1	1	0
3	0	1	1	0	1	0
4	0	1	0	1	1	0
5	0	1	0	1	0	0
6	0	1	0	0	1	0
7	0	1	0	0	0	0
8	0	0	1	1	1	0
9	0	0	1	1	0	0
10	0	0	1	0	1	0
11	0	0	1	0	0	0
12	0	0	0	1	1	0
13	0	0	0	1	0	0
14	0	0	0	0	1	0
15	0	0	0	0	0	1
16	0	1	1	1	1	0

3. Висновки по роботі : в ході лабораторної роботи я дослідив роботу реверсивного лічильника.